

## 論理回路基礎 (第5回)

坂井 修一  
 東京大学大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻  
 東京大学 工学部電気工学科

- スケジュール
- 組合せ回路の実例 (その2)
  - ALU
  - デコーダ、エンコーダ
  - マルチプレクサ、デマルチプレクサ
  - パリティチェッカ、コンパレータ

## 講義の概要と予定

1. デジタル回路入門
2. 論理演算
3. 組み合わせ回路の構成法
4. 組合せ回路の実例
5. フリップフロップ
6. 基本的な順序回路
7. 一般的な順序回路
8. 論理回路の実現
9. 記憶回路
10. デジタル回路から電子計算機へ

休講: 12月2日、 試験: 3月3日(予定)


## 4.4 ALU

### ■ ALU = 算術論理ユニット(Arithmetic Logic Unit)

制御信号によって、どのような演算を行うかを決める組合せ回路

例 . 74381 (というIC) by T I


制御信号			出力
S2	S1	S0	
0	0	0	0000
0	0	1	B-A
0	1	0	A-B
0	1	1	A+B
1	0	0	A ⊕ B
1	0	1	A OR B
1	1	0	A AND B
1	1	1	1111

 

例2 . 74181

A+B, A-B,  $\bar{A}$ ,  $\bar{B}$ , A ⊕ B, A+1, A-1, A OR B, A AND B, 1111, 0000, A, B, .....


## 74181型ALU

 

制御信号 S <sub>3</sub> S <sub>2</sub> S <sub>1</sub> S <sub>0</sub>	M=1: 論理演算		M=0: 算術演算	
	F <sub>0</sub>	F <sub>3</sub>	Cin=0	Cin=1
0 0 0 0	$\bar{F}=\bar{A}$	$F=A$		$F=A \text{ PLUS } 1$
0 0 0 1	$\bar{F}=\bar{A} + \bar{B}$	$F=A+B$		$F=(A+B) \text{ PLUS } 1$
0 0 1 0	$\bar{F}=\bar{A} \cdot B$	$F=A+\bar{B}$		$F=(A+\bar{B}) \text{ PLUS } 1$
0 0 1 1	$\bar{F}=0$	$F=1111$		$F=\text{ZERO}$
0 1 0 0	$\bar{F}=\bar{A} \cdot \bar{B}$	$F=A \text{ PLUS } A \cdot \bar{B}$		$F=A \text{ PLUS } A \cdot \bar{B} \text{ PLUS } 1$
0 1 0 1	$\bar{F}=\bar{B}$	$F=(A+B) \text{ PLUS } A \cdot \bar{B}$		$F=(A+B) \text{ PLUS } A \cdot \bar{B} \text{ PLUS } 1$
0 1 1 0	$\bar{F}=A \oplus B$	$\bar{F}=A \text{ MINUS } B \text{ MINUS } 1$		$\bar{F}=A \text{ MINUS } B$
0 1 1 1	$\bar{F}=A \cdot \bar{B}$	$\bar{F}=A \cdot \bar{B} \text{ MINUS } 1$		$\bar{F}=A \cdot \bar{B}$
1 0 0 0	$\bar{F}=\bar{A} + B$	$\bar{F}=A \text{ PLUS } A \cdot B$		$\bar{F}=A \text{ PLUS } A \cdot B \text{ PLUS } 1$
1 0 0 1	$\bar{F}=A \oplus \bar{B}$	$\bar{F}=A \text{ PLUS } B$		$\bar{F}=A \text{ PLUS } B \text{ PLUS } 1$
1 0 1 0	$\bar{F}=B$	$\bar{F}=(A + \bar{B}) \text{ PLUS } AB$		$\bar{F}=(A + \bar{B}) \text{ PLUS } A \cdot B \text{ PLUS } 1$
1 0 1 1	$\bar{F}=A \cdot B$	$\bar{F}=A \cdot B \text{ MINUS } 1$		$\bar{F}=A \cdot B$
1 1 0 0	$\bar{F}=1$	$\bar{F}=A \text{ PLUS } A$		$\bar{F}=A \text{ PLUS } A \text{ PLUS } 1$
1 1 0 1	$\bar{F}=A + \bar{B}$	$\bar{F}=(A+B) \text{ PLUS } A$		$\bar{F}=(A+B) \text{ PLUS } A \text{ PLUS } 1$
1 1 1 0	$\bar{F}=A + B$	$\bar{F}=(A+B) \text{ PLUS } A$		$\bar{F}=(A+B) \text{ PLUS } A \text{ PLUS } 1$
1 1 1 1	$\bar{F}=A$	$\bar{F}=A \text{ MINUS } 1$		$\bar{F}=A$
 
## 4.5 デコーダ (複合器、decoder)

- 2進符号  $i$  ( $n$ -bit) / 本目の信号線をonにする、という論理回路



普通、出力はonのときに、0にする(active low)


cf. active high: onのとき 1

e.g.  $A_2A_1A_0=010$ のとき、 $Y_2$ が0になる

論理回路基礎

東大・坂井

## デコーダの連結

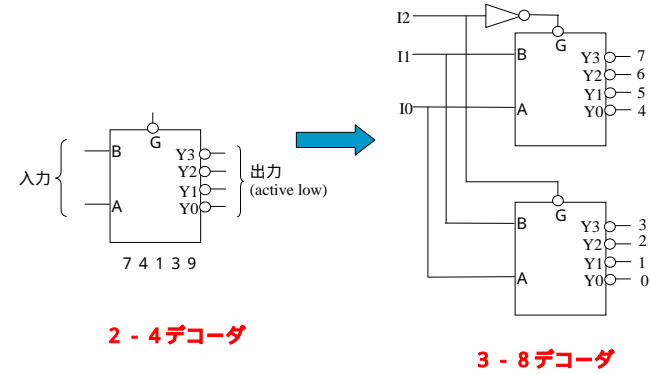

2 - 4 デコーダ

3 - 8 デコーダ

論理回路基礎


東大・坂井

## 4.6 エンコーダ (符号化器、encoder)

- $i$  本目の信号線がon 2進符号  $i$  ( $n$ -bit)を生成する論理回路

入力								出力			
$\bar{Y}_0$	$\bar{Y}_1$	$\bar{Y}_2$	$\bar{Y}_3$	$\bar{Y}_4$	$\bar{Y}_5$	$\bar{Y}_6$	$\bar{Y}_7$	$E$	$A_0$	$A_1$	$A_2$
*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	1
*	*	*	*	*	*	*	0	1	0	0	1
*	*	*	*	*	0	1	1	0	1	0	1
*	*	*	0	1	1	1	0	0	0	1	1
*	*	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
*	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0
*	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
*	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
*	*	*	*	*	*	*	*	1	1	1	0

(a) 真理値表

 

(b) 回路図


複数の入力 一つ (最小値) を出力する論理回路  
優先度付きエンコーダ (Priority Encoder)

論理回路基礎

東大・坂井
 
## 4.7 マルチプレクサ (多重化装置、multiplexer)

- 複数の入力線からのデータを選択的に一本の共通線に接続する論理回路。各入力をチャンネル(channel)という



(a) 積和による実現

(b) NANDによる実現

4入力マルチプレクサ


マルチプレクサをセレクトともいう

論理回路基礎

東大・坂井
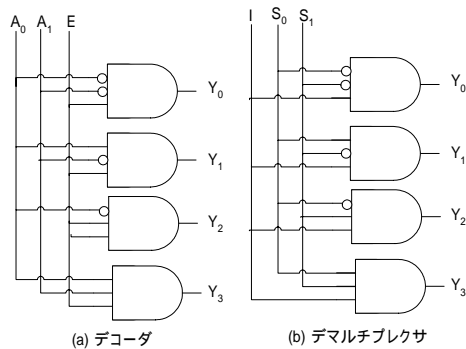
#### 4.8 デマルチプレクサ (多重分離装置、demultiplexer)

- マルチプレクサの反対で、一本の共通線からの信号を**選択的に**複数の出力線に接続する論理回路 = **イネーブル付きのデコーダと等価**




論理回路基礎

東大・坂井
 
#### 4.9 パリティ生成器 (parity generator) と パリティチェッカ (parity checker)

- パリティ: 入力の中で、1の数が奇数個のときに1, 偶数個のときに0
- パリティ生成器: パリティを作る論理回路
- パリティチェッカ: パリティをチェックする論理回路




パリティ生成器は  $n$  入力の排他的論理和になり、パリティチェッカは  $n + 1$  入力の排他的論理和になる  
データ転送のエラーチェックに使われる

論理回路基礎

東大・坂井

#### 4.10 コンパレータ (比較器、comparator)

- 2つの2進数の大小の比較を行う論理回路

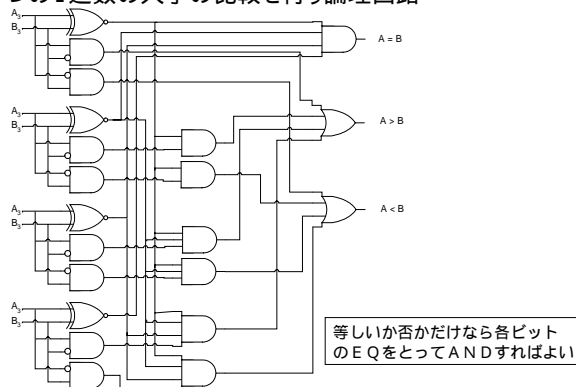

等しいか否かだけなら各ビットのEQをとってANDすればよい

論理回路基礎

4ビットコンパレータ

東大・坂井

#### 問題

1. 4ビットの2進数2つの積をとる回路を設計せよ。  
1ビット全加算器を基本回路として使ってよい
2. 8入力の優先度つきエンコーダ (図4.15) 2つといくつかの素子を組み合わせて、16入力の優先度つきエンコーダを作れ。
3. 減算器 (加算器とNOTの組合せ。前回の講義参照) を使って、コンパレータを作れ  
 $(A, B) \rightarrow (A < B, A = B, A > B)$
4. ここで述べたパリティチェッカでは1ビットの誤りを検出することはできるが、どのビットが誤ったかを検出することができず、正しいデータに修復することができない。  
1ビットの誤りを**修正する回路**を作るにはどうしたらよいか?

論理回路基礎

東大・坂井